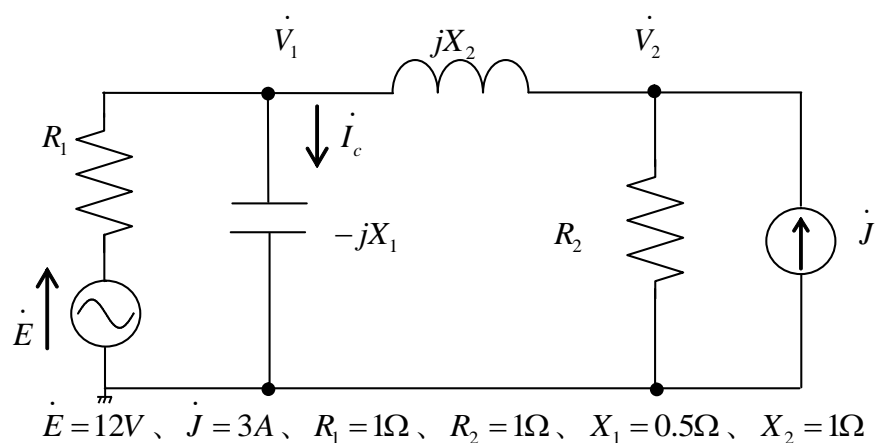


レポート課題⑥

問題 下図の回路について以下の問に答えよ。



(1) 節点方程式をたてて、電圧 \dot{V}_1, \dot{V}_2 および電流 \dot{I}_c を求めよ。

(2) 重ね合わせの理を用いて、電流 \dot{I}_c を求めよ。