

レポート課題⑦

問題 以下の回路は定抵抗回路である。その抵抗値を求めよ。ただし、 $R_0 > 0$ ， $Z > 0$ である。

