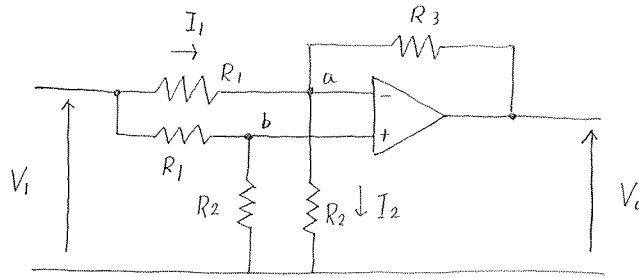


II



(1) 仮想短絡 (イマジナリショート) //

$$(2) \quad V_a = V_b = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_1$$

$$\therefore I_1 = \frac{V_1 - V_a}{R_1} = \frac{V_1 \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right)}{R_1} = \frac{1}{R_1 + R_2} V_1 //$$

$$(3) \quad I_2 = \frac{V_a - 0}{R_2} = \frac{\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_1}{R_2} = \frac{1}{R_1 + R_2} V_1 //$$

$$(4) \quad I_1 = I_2 + \frac{V_a - V_o}{R_3} \quad \text{よって}$$

$$\frac{1}{R_1 + R_2} V_1 = \frac{1}{R_1 + R_2} V_1 + \frac{\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_1 - V_o}{R_3}$$

$$\therefore \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_1 = V_o$$

$$\frac{V_o}{V_1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} //$$