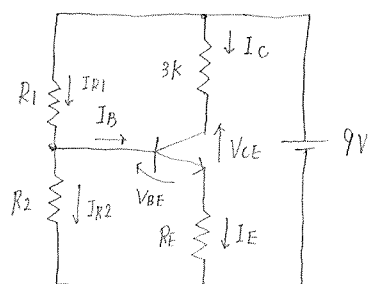


問2



$$I_B [\mu A] = 500 \times (V_{BE} [V] - 0.7) + 20$$

I_C は $V_{CE} > 0.7 V$ で一定

$$I_C = 100 \times I_B$$

$$V_1 = 0 \text{ ㉞ } V_B = 2.0 V, I_C = 2 mA$$

$$I_E = I_C, I_{R1} = I_{R2}$$

$$(1) \quad I_C = 2 mA \text{ ㉞ } I_B = 0.02 mA, I_E = 2 mA$$

$$I_B = 0.02 mA = 20 \mu A \text{ ㉞ }$$

$$20 = 500 \times (V_{BE} - 0.7) + 20, \therefore V_{BE} = 0.7 V$$

$$V_{BE} = V_B - V_E = 2.0 - V_E = 0.7 \text{ ㉞ } V_E = 1.3 V //$$


$$\text{㉞ } R_E = \frac{V_E}{I_E} = \frac{1.3}{0.02 mA} = 650 \Omega //$$

$$(2) \quad V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} (I_{R1} + I_B) \rightarrow 0.7 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot 0.22 mA$$

$$\text{㉞ } I_{R1} R_1 + I_{R2} R_2 = 9 \rightarrow 0.20 mA (R_1 + R_2) = 9$$

$$\therefore R_1 = 35 k\Omega, R_2 = 10 k\Omega //$$

(3)

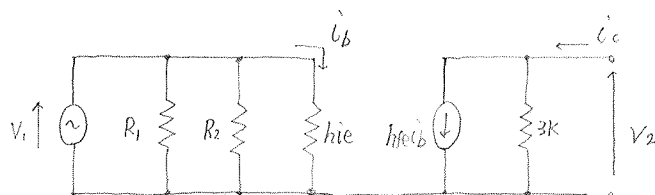

$$\begin{bmatrix} V_{BE} \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{ie} & h_{re} \\ h_{fe} & h_{oe} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_b \\ V_{CE} \end{bmatrix}$$

$$Z = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{h_{ie}}}, \text{ ㉞ } h_{ie} \text{ は } h_{ie} \text{ の逆数}$$

$$h_{ie} = \frac{dV_{BE}}{di_b} = \frac{1}{500} \times 10^{-6} = 2 k\Omega$$

$$\therefore Z = \frac{1}{\frac{1}{35k} + \frac{1}{10k} + \frac{1}{2k}} = 1.6 k\Omega //$$

$$(4) \quad V_1 = h_{ie} \cdot i_b = 2 k \cdot i_b$$

$$V_2 = -h_{fe} \cdot i_b \cdot 3 k = -300 k \cdot i_b$$

$$\therefore \left| \frac{V_2}{V_1} \right| = \left| \frac{-300k}{2k} \right| = 150 //$$

$$(5) \quad |V_2| = |V_C - V_E| \text{ とおれば良い.}$$