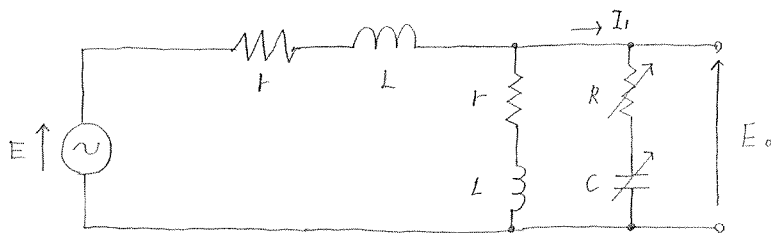


## 平成 16 年 交流回路・アナログ電子回路

問 1



$$(1) \quad E = (r + j\omega L) I + E_0$$

$$E_0 = (R + \frac{1}{j\omega C}) I_1$$

$$I = I_1 + \frac{E_0}{r + j\omega L}$$

$$\begin{aligned} \therefore E &= (r + j\omega L) \left( \frac{E_0}{R + \frac{1}{j\omega C}} + \frac{E_0}{r + j\omega L} \right) + E_0 = \frac{r + j\omega L}{R + \frac{1}{j\omega C}} E_0 + 2E_0 \\ &= \frac{-\omega^2 CL + j\omega rC}{1 + j\omega RC} E_0 + 2E_0 = \frac{E_0}{1 + j\omega RC} \{ 2 - \omega^2 CL + j(\omega rC + 2\omega RC) \} \\ \therefore \left| \frac{E_0}{E} \right| &= \frac{\sqrt{1 + R^2 \omega^2 C^2}}{\sqrt{(2 - \omega^2 CL)^2 + \omega^2 C^2 (r + 2R)^2}} \end{aligned}$$

$$(2) \quad I_1 = \frac{E_0 j\omega C}{1 + j\omega RC}$$

$$\begin{aligned} |I_1| &= \frac{|E_0| \omega C}{\sqrt{1 + R^2 \omega^2 C^2}} = \frac{\omega C}{\sqrt{1 + R^2 \omega^2 C^2}} \cdot \frac{\sqrt{1 + R^2 \omega^2 C^2} \cdot |E|}{\sqrt{(2 - \omega^2 CL)^2 + \omega^2 C^2 (r + 2R)^2}} \\ &= \frac{\omega C |E|}{\sqrt{(2 - \omega^2 CL)^2 + \omega^2 C^2 (r + 2R)^2}} = \frac{|E|}{\sqrt{(\frac{2}{\omega C} - \omega L)^2 + (r + 2R)^2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad E &= (r + j\omega L) \left( I_1 + \frac{1}{r + j\omega L} E_0 \right) \\ &= (r + j\omega L) \left\{ I_1 + \frac{1}{r + j\omega L} \left( R + \frac{1}{j\omega C} \right) I_1 \right\} = I_1 \left( r + j\omega L + R + \frac{1}{j\omega C} \right) \\ &= I_1 \left\{ r + R + j \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right\} \end{aligned}$$

同位相より虚部 0 とおけるので  $\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$

$$\therefore C = \frac{1}{\omega^2 L}$$

$$\begin{aligned} (4) \quad P &= R \cdot |I_1|^2 \\ &= \frac{R E^2}{(\frac{2}{\omega C} - \omega L)^2 + (r + 2R)^2} \end{aligned}$$

分母が最小の時 P 最大より  $\frac{2}{\omega C} = \omega L \rightarrow C = \frac{1}{\omega^2 L}$

また  $\frac{r^2}{R} + 4r + 4R$  を y とおくと

$$y' = -\frac{r^2}{R^2} + 4 = 0 \text{ の時の } R \text{ は } 4 = \frac{r^2}{R^2} \rightarrow R = \frac{r}{2}$$

このとき P は最大となる。

$$\therefore C = \frac{1}{\omega^2 L}, \quad R = \frac{r}{2}$$