

HI2 A群必須 電気磁気学

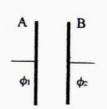こ) 1a. 右図のような平行平板コンデンサーがある。電極Bから微少電荷 dq [C] (dq>0)を取り出し、電極Aまで運んだ。その結果、極板Aに蓄積した電荷量が +q[C]となった。今、電極A及びBの電位は、それぞれ ϕ [V]及び ϕ [V]である。



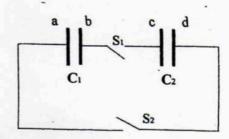- 1) 電極BからAまで、dq [C]を運ぶための仕事 dW [J]を示せ。 2) コンデンサーの静電容量 C [F]を q [C]と電極の電位を用いて示せ。
 - 3) 極板 A の電荷量がゼロの状態から dq [C]を電極BからAに連び、阿極板上の電荷をそれぞれ± Q[C]にした。
 - この時、外部から行った仕事 W [J]を静電容量 C [F]を用いて求めよ。 この仕事はコンデンサー内部に蓄えられる静電エネルギーとなる。
 - b、水に、右図のように静電容量 C₁ [F]のコンデンサーの電極 a 及び b に、それぞれ+Q₁ [C]及び-Q₁ [C]の電荷を付加し、静電容量 C₂ [F]のコンデンサーの電極 c 及び d に、それぞれ+Q₂ [C]及び-Q₂ [C]の電荷を付加した。右図においてスイッチ S₁ 及び S₂ は開いている。



- 4) Si を閉じて電極 b と c を接続した。この時の2つのコンデンサーに蓄えられている静電エネルギー、Wi [J]を求めよ。
- 5) さらに S1 を閉じ、電極 a と d も接続した。接続後の2つのコンデンサーに蓄えられている静電エネルギ³¹ W₂ [J]を求めよ。
- 6) W1 [J]と W2 [J]の差を求め、この変化が何故に生じるか述べよ。
- 2. 右図に示す、抵抗の大きさが無視できる、幅 I [m]のコの字型の導線に、質量 m[kg]の抵抗 R [Ω]を上下に自由に動くように取り付けた。

抵抗 $R[\Omega]$ とコの字型導線の上辺とは平行になっている。この 回路に図に示す方向に磁場 B[T]を印加し、抵抗 $R[\Omega]$ を自由 落下させた。この抵抗の落下の終速度を、重力加速度 $g[m/s^2]$ 、m、R、B、そして I を用いて示せ。

ただし、導線と抵抗との摩擦力及び、誘導電流により生じる磁場の効果は無視できるとする。

